

选课时间段: 周五 6-8 节

序号 (座位号): _____

杭州电子科技大学

实 验 报 告

课程名称: EDA 技术

实验名称: 组合电路的 verilog 设计

指导老师: 岳克强

学生姓名: 黄继升

学生学号: 16041321

学生班级: 16040313

所学专业: 电子信息

实验日期: 2017.10.20

一.实验目的

- 1.了解 Verilog HDL 语言逻辑编程设计基本过程;
- 2.学会用 quartusII 软件编写 Verilog 程序代码(半加器,实例化全加器,以及 BCD 码加法器),并成功编译和仿真;
- 3.学会将实验程序下载到实验箱上的 FPGA 开发板上。

二.实验仪器设备或关键器材

- 1.quartusII 软件——进行 Verilog 程序编写;
- 2.实验箱上的 FPGA 开发板——进行程序下载和功能实现。

三.实验原理

区别于直接用原理图来实现电路功能,我们也可以通过应用 quartus II 软件的 HDL 代码编辑器来编写 Verilog 程序代码,从而实现半加器功能,并且应用生成的半加器程序来实例化全加器,从而实现全加器功能。最后用 Verilog 代码的编写来实现 BCD 码加法器的功能。

四.实验内容以及操作:


1.用 verilog 语言写半加器,再实例化一个全加器,最后都下载到 FPGA 开发板上。

半加器 h_adder 代码:


```
module h_adder(x, y, so, co);  
    input x, y;  
    output co, so;  
    assign so=x^y;  
    assign co=x&y;  
endmodule
```

保存后进行编译,编译成功后,再新建一个波形图。设置好仿真结束时间 endtime (100 μ s) 和波形周期 overwrite (x 为 10 μ s, y 为 5 μ s),保存波形图后进行输出。


输出波形图如下:

 

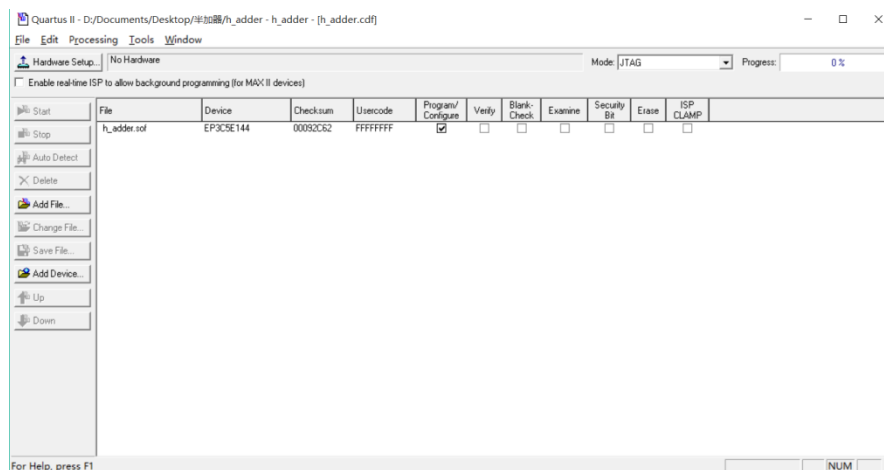注: 下载方式: 上方菜单栏中选中 Tools→Programmer, 弹出窗口如下:



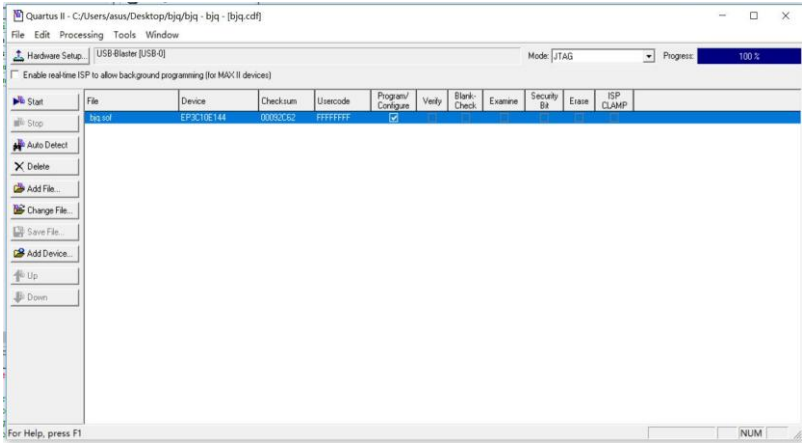将FPGA 开发板正确与计算机USB 接口相接。接着选中左上方 Hardware Setup, 选择 USB-Blaster[USB-0],退出窗口，选中要下载的 SOF 文件，点击 start 下载到开发板上。下载成功界面如下：




全加器 f_adder 代码：


```
module f_adder(a,b,cin,sum,cout);
    input a,b,cin;
    output sum,cout;
    wire net1,net2,net3;
    h_adder U1(a,b,net1,net2);
    h_adder U2(net1,cin,sum,net);
    or    U3(cout,net3,net2);
endmodule
```

必须将之前建好,并且已经编译通过成功的半加器工程下的模块拷贝到全加器工程中，才能进行半加器程序调用，并且对全加器程序编译成功。新建波形图并进行相似的设置方法（endtime-100μs，a-10μs，b-5μs），保存编译通过。

输出波形如下：

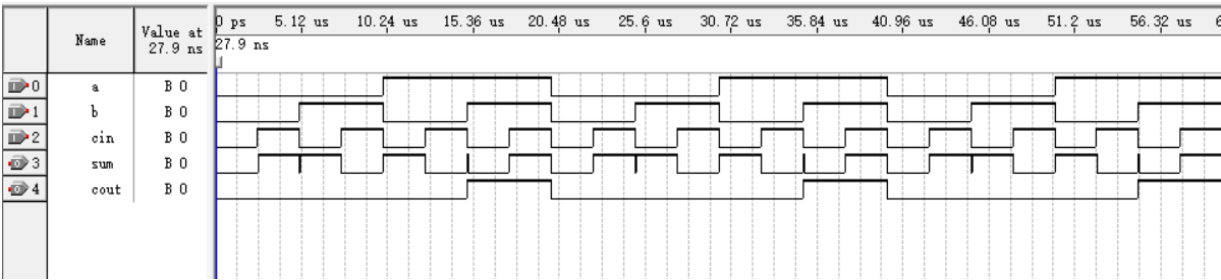

最后下载到开发板上，下载成功如下所示：

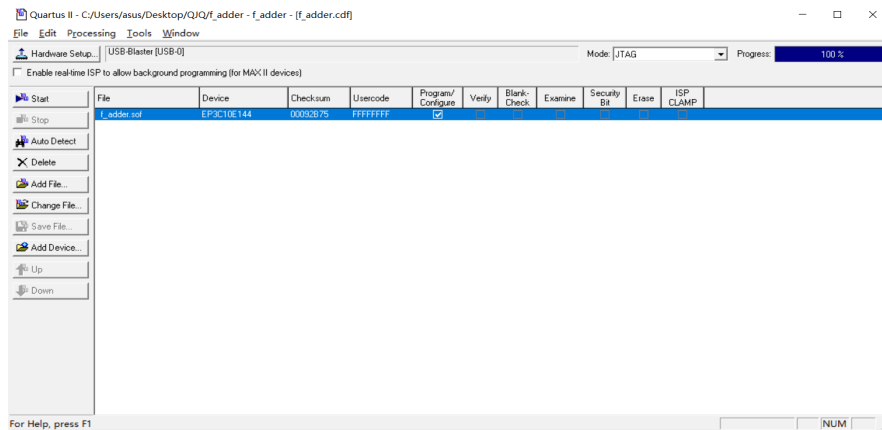


2.设计一个BCD 码加法器


BCD 加法器 BCDma 代码如下：

```
module BCDma (A,B,D);
    input [7:0] A,B;    output [8:0] D;
    wire [4:0] DT0,DT1; reg [8:0] D; reg S;
    always @ (DT0)
    begin if (DT0[4:0] >=5'b01010)
    begin D[3:0] = (DT0[3:0]+4'b0110); S=1'b1; end
    else begin D[3:0] = DT0[3:0] ; S=1'b0; end
    end
    always@ (DT1) begin
    if (DT1[4:0]>=5'b01010)
    begin D[7:4] = (DT1[3:0]+4'b0110); D[8]=1'b1; end
    else begin D[7:4] = DT1[3:0]; D[8]=1'b0; end    end
    assign DT0 = A[3:0] + B[3:0];
    assign DT1 = A[7:4] + B[7:4] + S;
endmodule
```

 保存并且编译程序，再新建波形图进行输出。我将各个参数的输出格式都设置为 Hex16 进制格式。endtime 仍设置为 100 μ s，输入 A 用 Count value 设置为 10 μ s，输入 B 设置为 5 μ s。则输出波形图如下：



最后下载到开发板上，下载成功如下所示：

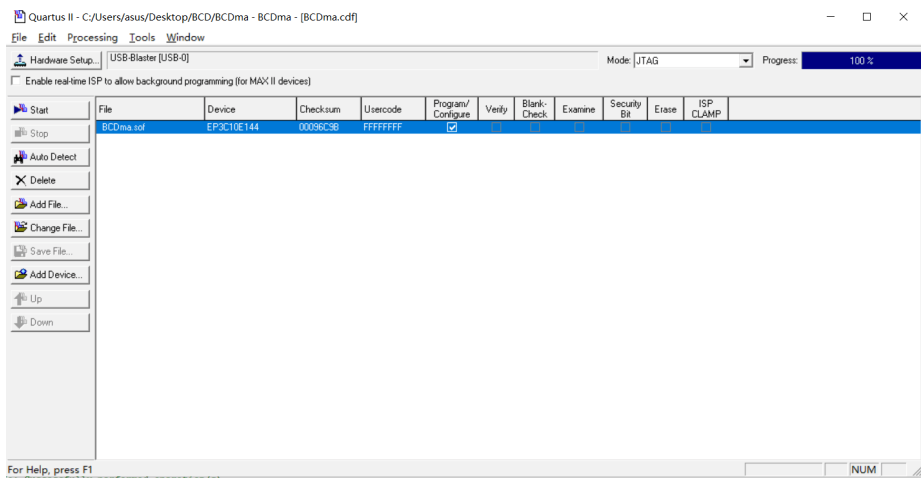

五.实验感想:

通过这次 EDA 实验，我掌握了如何用 quartusii 软件进行编程来实现半加器、实例化全加器以及设计一个 BCD 码加法器。掌握了 Verilog 语言的编写规则，语法结构以及各种语句的功能和特点。程序编写完并且编译成功后，下载到 FPGA 开发板上，加深了我对 FPGA 开发板功能的掌握，以及加强了我对 FPGA 开发板的操作能力。需要注意的是实例化程序必须新建一个新的工程，并且将原来子程序的所在工程中的文件拷贝到新的工程下，才能与新的实验代码吻合从而编译成功，这一点是值得我们这些初学者所注意的。希望下次我同样能够以高效率完成下次的实验。